

Logic Design

PAGE Lec. 1
DATE

1. Analog:

2. Digital & Binary:



3. Basic Gates:

1. and



$$Z = x \cdot y$$

* num of combination values
= 2^n Variables

x	y	Z
0	1	0
1	1	1
0	0	0


2. OR



$$Z = x + y$$

x	y	Z
0	0	0
0	1	1
1	1	1

3. NOT

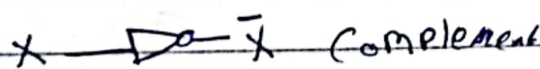


x	\bar{x}
0	1
1	0

4. NAND : AND \Rightarrow NOT



x	y	Z
0	0	1
1	0	1
1	1	0


5. NOR

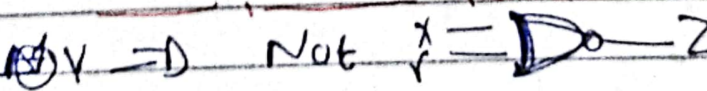


x	y	Z
0	1	0
1	1	0
0	0	1

6. XOR : - exclusive OR
" exclusives

X	Y	Z
0	1	1
0	0	0
1	1	0

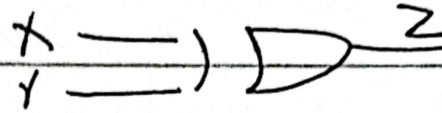

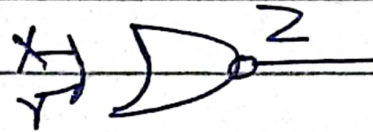7. X NOR : exclusive OR Not $X \text{ OR } \rightarrow \text{Not}$



X	Y	Z
0	1	0
0	0	1
1	1	1

0. no. 15, and Edw. 15

Complement

1. Signed Magnitude:

Most Bit (MSB) : 1 → Negative num.
 0 → Positive num.

2. ones complement:

الرقم الموجب كما هو

Ex: $23 = (00010111)_2 \rightarrow (00010111)_{C1}$
 $-9 = (00001001)_2 \rightarrow (11110110)_{C2}$

3. Two's complement:

الرقم الموجب كما هو

الرقم السالب: ones complement + 1

Ex: $-9 = (00001001)_2 = 11110110_{C1} + 1 =$

$111110111)_{C2}$

